 


گزارش آزمایش ۷

آزمایشگاه طراحی سیستم‌های دیجیتال

Alireza Habibzadeh 99109393

May 31, 2022



مثالی از UART (متفاوت با سوال ما)

مقدمه

در این آزمایش قصد داریم یک UART طراحی کنیم که مقدار خط داده آن به طور پیشفرض 0 است، برای شروع یک بیت 1 ارسال می‌کند سپس بیت parity داده‌ای که قرار است بفرستد را می‌فرستد و سپس داده‌ها را بیت به بیت ارسال می‌کند. در انتها یک بیت stop ارسال می‌کند.

فرستنده (Transmitter)

عملکرد این قطعه به این صورت است که با بالا رفتن سیگنال `send` بلافاصله داده‌های موجود در ورودی کپی شده و پس از آن ابتدا بیت parity و سپس خود آن‌ها ارسال می‌شوند. در ابتدای و انتهای این فرایند نیز بیت‌های راهنمای Start و Stop ارسال می‌شوند.

برای محاسبه‌ی سیگنال parity از عملگر XOR (^) در توصیف رفتاری استفاده شده است. (خط ۲۴)

این قطعه دو پارامتر `DATA_WIDTH` (برابر با ۷ در سوال ما) و `bud` در نظر گرفته شده که باید با مقدار آن در گیرنده هماهنگ باشد.

```
1 module UART_transmitter(  
2     input send,  
3     input [DATA_WIDTH-1:0] data,
```

```

4      output reg serial_out,
5      output reg busy
6  );
7
8      parameter DATA_WIDTH = 7;
9      parameter bud = 10;
10     reg [DATA_WIDTH-1:0] data_reg;
11     integer i;
12
13     initial begin
14         data_reg <= 0;
15         serial_out <= 0;
16         busy <= 0;
17     end
18
19     always @(posedge send) begin
20         if (~busy) begin
21             busy = 1'b1;
22             data_reg = data;
23             serial_out = 1'b1;
24             #bud serial_out = ^data_reg;
25
26             for (i = 0; i < DATA_WIDTH; i = i + 1) begin
27                 #bud serial_out = data_reg[i];
28             end
29             #bud serial_out = 1'b1; // stop signal
30             #bud serial_out = 1'b0; // reset the dataline
31             busy = 1'b0;
32         end
33     end
34 endmodule

```

گیرنده (Receiver)

نکته‌ی مهمی که در رابطه با گیرنده وجود دارد این است که پس از دریافت اولین سیگنال (سیگنال Start) بهتر است به میزان $\#(bud/2)$ تاخیر داشته باشیم تا سیگنال‌ها را هنگام شروع و وقتی ناپایدار هستند نخوانیم بلکه دقیقا وسط دو تغییر که سیگنال پایدار و ثابت شده آن را بخوانیم.

اینجا هم دو پارامتر DATA_WIDTH و bud در نظر گرفته شده که باید با مقدار آن در فرستنده هماهنگ باشد.

در انتهای دریافت بیت‌ها دو چیز چک می‌شود، همخوانی بیت parity با داده‌های ارسالی و بیت Stop. در صورتی که هر کدام برقرار نبود یعنی خطایی رخ داده و سیگنال خروجی fault روشن می‌شود. (خط ۳۰)

```
1 module UART_receiver(  
2     input serial_in,  
3     output reg busy,  
4     output reg [DATA_WIDTH-1:0] data_reg,  
5     output reg fault  
6 );  
7  
8 parameter DATA_WIDTH = 7;  
9 parameter bud = 10;  
10 reg parity;  
11 reg stop_signal;  
12 integer i;  
13  
14 initial begin  
15     busy <= 1'b0;  
16     data_reg <= 0;  
17     fault <= 1'b0;  
18 end  
19  
20 always @(posedge serial_in) begin  
21     if (~busy) begin  
22         busy = 1'b1;  
23          $\#(bud/2)$ ;
```

```

24         #bud parity = serial_in;
25
26         for (i = 0; i < DATA_WIDTH; i = i + 1) begin
27             #bud data_reg[i] = serial_in;
28         end
29
30         #bud fault = (parity != ^data_reg) & serial_in; //
check parity and stop signal
31         #bud busy = 1'b0;
32     end
33 end
34 endmodule

```

تست

برای بررسی صحت عملکرد مدار از test bench زیر استفاده شده است. قسمت‌هایی از آن به صورت خودکار توسط نرم‌افزار تولید می‌شود و کافی است داخل بلاک `initial` را تغییر دهیم. این بار یک بلاک `always` هم قرار دارد که وظیفه‌ی آن گزارش داده‌ی دریافت شده در کنار داده‌ی اصلی ارسالی هر وقت که داده کامل رسید (سیگنال `busy` گیرنده صفر شود) است.

(اسم این فایل به اشتباه `transmitter_tb.v` ذخیره شده در حالی که این مربوط به هر دو ماژول است)

کاراکترهای "Salam!" را به ترتیب در این تست ارسال کردیم. متأسفانه در وریلاگ راه ساده‌ای برای پیمودن یک استرینگ و جدا کردن کاراکترهای آن پیدا نکردم (بیشتر راه‌ها برای سیستم‌وریلاگ و... بود) بنابراین کاراکترها به صورت دستی و جداگانه ارسال شده‌اند (پس از کامپایل، نرم‌افزار به جای کاراکترهای ما اعداد ۷ بیتی قرار خواهد داد). موج ورودی و خروجی مدار در انتهای این pdf آمده است.

```

1 module transmitter_tb;
2     // Inputs
3     reg send;
4     reg [6:0] data;
5     // Outputs
6     wire line;
7     wire transmitter_busy;
8     wire receiver_busy;

```

```

9      wire receiver_fault;
10     wire [6:0] received_data;
11
12     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
13     UART_transmitter transmitter (
14         .send(send),
15         .data(data),
16         .serial_out(line),
17         .busy(transmitter_busy)
18     );
19
20     UART_receiver receiver (
21         .serial_in(line),
22         .busy(receiver_busy),
23         .data_reg(received_data),
24         .fault(receiver_fault)
25     );
26
27     always @(negedge receiver_busy) begin
28         $display("sent: %s, received: %s\nparity fault: %b\n",
29 data, received_data, receiver_fault);
29     end
30     initial begin
31         // Initialize Inputs
32         send = 0;
33         data = 0;
34         // Wait 100 ns for global reset to finish
35         #100;
36
37         // Add stimulus here
38         data = "S";
39         #5 send = 1; #5 send = 0;
40         #140;

```

```

41
42     data = "a";
43     #5 send = 1; #5 send = 0;
44     #140;
45
46     data = "\l";
47     #5 send = 1; #5 send = 0;
48     #140;
49
50     data = "a";
51     #5 send = 1; #5 send = 0;
52     #140;
53
54     data = "m";
55     #5 send = 1; #5 send = 0;
56     #140;
57
58     data = "!";
59     #5 send = 1; #5 send = 0;
60     #140;
61     $finish;
62 end
63 endmodule

```

خروجی کنسول

```

1 ISim P.20131013 (signature 0x7708f090)
2 This is a Full version of ISim.
3 Time resolution is 1 ps
4 Simulator is doing circuit initialization process.
5 Finished circuit initialization process.
6 sent:  , received:

```

```
7 parity fault: 0
8
9 sent: S, received: S
10 parity fault: 0
11
12 sent: a, received: a
13 parity fault: 0
14
15 sent: l, received: l
16 parity fault: 0
17
18 sent: a, received: a
19 parity fault: 0
20
21 sent: m, received: m
22 parity fault: 0
23
24 sent: !, received: !
25 parity fault: 0
26
27 Stopped at time : 1 us : File "C:/hw7-99109393/transmitter_tb.
v" Line 90
28 ISim>
```

سنتز

پس از سنتز موفقیت آمیز می توانیم گزارش سنتز را از نرم افزار دریافت کنیم. فایل کامل این گزارش در زیپ ارسالی پیوست شده است.

- send
- data[6:0]
- line
- transmitter_busy
- receiver_busy
- receiver_fault
- received_data[6:0]

