

گزارش آزمایش ۹


آزمایشگاه طراحی سیستم‌های دیجیتال

Alireza Habibzadeh 99109393

June 21, 2022

مقدمه

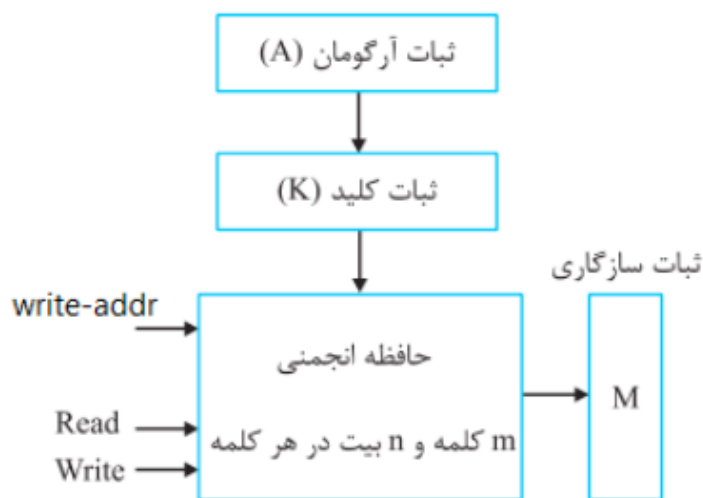در این آزمایش یک حافظه‌ی محتوا دسترس‌پذیر از نوع سه‌گانه (Ternary Content Addressable Memory) را پیاده‌سازی می‌کنیم.



شکل شماتیک حافظه

پیاده‌سازی

کد ما دو قسمت اصلی `read` و `write` دارد که به خواسته‌ی سوال وقتی `read_enable` و `write_enable` یک هستند وارد بلاک `if` متناظرشان می‌شویم و اولویت با `read` است.

بخش write

در این بخش به سادگی قسمت متناظر با `write_address` در حافظه را به شکل زیر مقداردهی می‌کنیم:

```
data[write_address] <= ~(key | 16'bxxxxxxxxxxxxxxxx) ^ arg;
```

عبارت سمت راست ابتدا از روی `key` یک مقدار جدید می‌سازد که جای بیت‌های 1 همان 0 و جای بیت‌های 0، X قرار گرفته است. سپس این عبارت را با `arg` XOR می‌کنیم. نتیجه این است که بیت‌های

با اهمیت بی‌تغییر می‌مانند و بیت‌های بی‌اهمیت (don't care) برابر با X می‌شوند که مطابق خواسته‌ی سوال است. برای مثال:

```
1 key = 1001
2 arg = 1010
3
4 key | xxxx = 1xx1
5 ~(key | xxxx) = 0xx0
6 ~(key | xxxx) ^ arg = 1xx0 // done
```

بخش read

در این بخش از روشی مشابه بخش قبل استفاده شده است. از یک حلقه‌ی for برای چک کردن تک‌تک بیت‌های `match_result` استفاده می‌کنیم. البته نکته اینجا است که چون در assignment ها از `<=` استفاده شده است، این حلقه باعث تاخیر و کندی حافظه‌ی ما که باید تاخیر $O(1)$ داشته باشد نمی‌شود و حتما می‌توان این حلقه را به عملیات‌های موازی سنتز کرد.

```
1 for (i = 0; i < 16; i = i + 1)
2     match_result[i] <= |{1'bx, (arg ^ data[i]) & key} == 1'bx;
```

در این خط ابتدا `arg` با حافظه XOR شده است که حاصل بیت 1 برای بیت‌های نامساوی، 0 برای برابری‌ها و X برای don't care حافظه است. سپس این مقدار با `key` AND شده که بیت‌هایی که در این مقایسه مهم نبودند حتما 0 شوند. حال باید ببینیم حاصل نهایی بیت 1 دارد یا خیر. برای این کار یک reduction OR کار را انجام می‌دهد و اگر یک بیت هم 1 باشد حاصل را یک می‌کند. اما در غیر این صورت حاصل ممکن است 0 یا X باشد. برای حل این مشکل الان که فکر می‌کنم می‌شد از `!=` استفاده کرد (ولی راهی که در نهایت من استفاده کردم concat کردن یک X و مطمئن شدن از این که حالت 0 به X تبدیل می‌شود. همچنین از `==` استفاده شده تا با X مثل یک مقدار رفتار کند.

کد نهایی ماژول `tcam` برابر بلاک زیر است:

```
1 // Ternary Content Addressable Memory
2 module tcam(
3     input clock,
4     input reset,
5     input [15:0] arg,
6     input [15:0] key,
7     input [3:0] write_address,
8     input read_enable,
```

```

9      input write_enable,
10     output reg [15:0] match_result
11 );
12
13     reg [15:0] data [0:15];
14     reg [4:0] i;
15
16     always @(posedge clock or negedge reset) begin
17         if (!reset) begin
18             match_result <= 0;
19             for (i = 0; i < 16; i = i + 1) data[i] <= 0;
20         end else begin
21             if (read_enable)
22                 for (i = 0; i < 16; i = i + 1)
23                     match_result[i] <= |{1'bx, (arg ^ data[i]) & k
24 ey} == 1'bx;
25             else if (write_enable)
26                 data[write_address] <= ~(key | 16'bxxxxxxxxxxxxxxxx
27 x) ^ arg;
28         end
29     end
30 endmodule

```

تست

از آنجایی که این نوع حافظه کمی پیشرفته‌تر از یک «حافظه» است، برای تست آن مقادیرهای جالبی می‌توان ذخیره کرد که عملاً نوعی pattern-match انجام می‌دهد. چند خانه‌ی اول حافظه اعداد بی‌معنی برای تست هستند و خانه‌های آخر آن سعی شده با مقادیر معنی‌دار پر شوند:

```

1 write_address = 9; // one check
2 arg = 16'b0000000000000001;
3 key = 16'b1111111111111111;

```

```

1 write_address = 10; // greater/equal 1000000000000000 check
2 arg = 16'b1000000000000000;
3 key = 16'b1000000000000000;

```

```
1 write_address = 11; // even check
2 arg = 16'b0000000000000000;
3 key = 16'b0000000000000001;
```

```
1 write_address = 12; // odd check
2 arg = 16'b0000000000000001;
3 key = 16'b0000000000000001;
```

```
1 write_address = 13; // tautology (always true)
2 arg = 16'b1111111111111111;
3 key = 16'b0000000000000000;
```

```
1 write_address = 14; // all one (-1) check
2 arg = 16'b1111111111111111;
3 key = 16'b1111111111111111;
```

```
1 write_address = 15; // zero check
2 arg = 16'b0000000000000000;
3 key = 16'b1111111111111111;
```

کد نهایی ماژول تست‌بنچ به دلیل طولانی بودن اینجا قرار نگرفته البته در فایل‌های ارسالی موجود می‌باشد.

شبیه‌سازی

شکل wave نتیجه‌ی شبیه‌سازی در انتهای فایل آمده است. بیت‌های match

- zero check
- all one (-1) check
- tautology (always true)
- odd check
- even check
- greater/equal 10000000000000000 check
- one check

که در بخش قبلی تعریف شدند علاوه بر خانه‌هایی از حافظه که داده‌های الکی برای تست داشتند به ترتیب از چپ به راست در خروجی match_result قابل مشاهده‌اند. (چون رجیستر آن به صورت little-endian تعریف شده)

